

Solution

①

Port A address — 0000H

Port B address — 0001H

Port C add — 0002H

CWR. — 0003H

A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	A ₁₀	A ₉	A ₈	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Port A selection

↓

There are zero bubbled
NAND gate act as OR
Gate which gives '0'
O/P when all I/Ps are
zero.

address — 0000H (PA)

A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	A ₁₀	A ₉	A ₈	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Port B selection
→ 10 — PC selection
→ 11 — CWR selection

②

CWR content

1 0 0 1 1 1 0 0 ⇒ 9CH (CWR content)

③

Program

LDA 0000H. [Read Port A which is I/P].
STA 0001H [move data from Port A to Port B]
HLT.